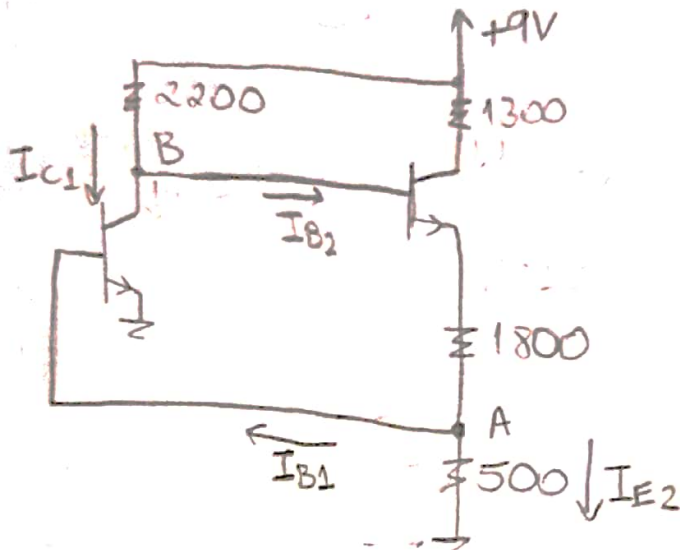


# RODRIGO ALVES DE ALMEIDA

## ELE 53 — PROVA 1 — COMP 22

01

ANÁLISE DC:



$$V_A = V_{BE1} = 0,7V$$

$$I_{EQ2} = \frac{0,7V}{500\Omega} = 1,4mA$$

$$\hookrightarrow I_{EQ2} \gg I_{BQ1}$$

$$I_{EQ2} \approx I_{CQ2}$$


$$V_B = V_A + 1800 \cdot I_{EQ2} + V_{BE2} =$$

$$= 3,92V$$

$$I_{CQ1} = \frac{9 - V_B}{2200} = 2,3mA$$

$$\hookrightarrow I_{CQ1} \gg I_{BQ2}$$


Transistor 1:

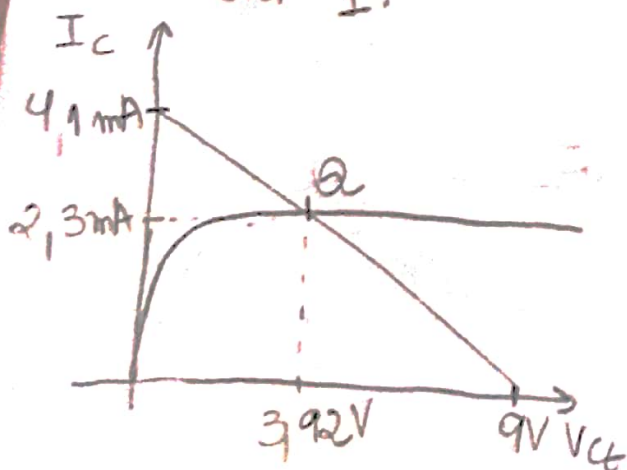

$$9 = 2200 \cdot I_{C1} + V_{CE1}$$

$$I_{C1} = -\frac{V_{CE1}}{2200} + \frac{9}{2200}$$


Transistor 2:

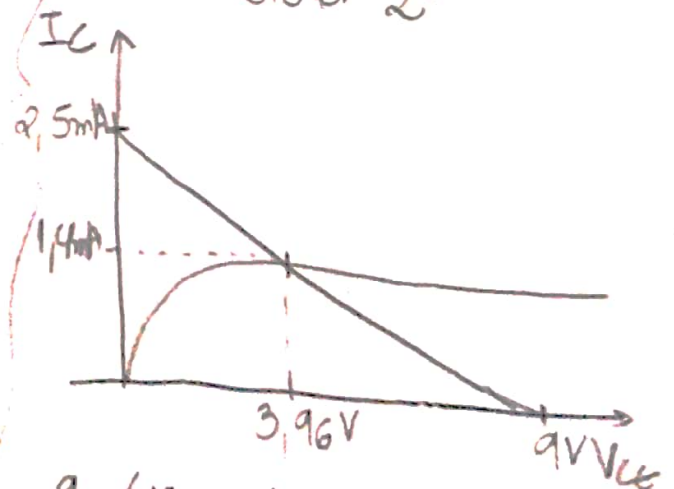

$$9 = (1300 + 1800 + 500) I_{C2} + V_{CE2}$$

$$I_{C2} = \frac{9 - V_{CE2}}{3600}$$

ANALISE AC:

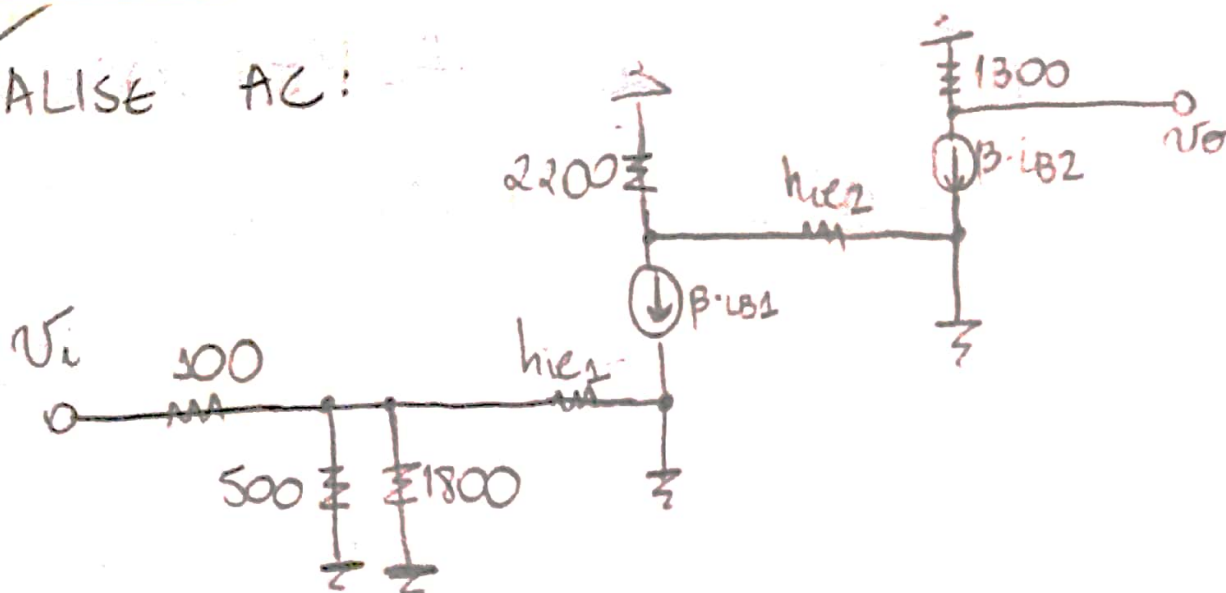


$$v_{ce2} = -1300 \cdot i_{c2}$$

$$|i_{c2}| < I_{CQ2} = 1,4 \text{ mA} \quad \text{no} \quad |v_{ce2}| < 1,82 \text{ V}$$


↳ máxima excursão

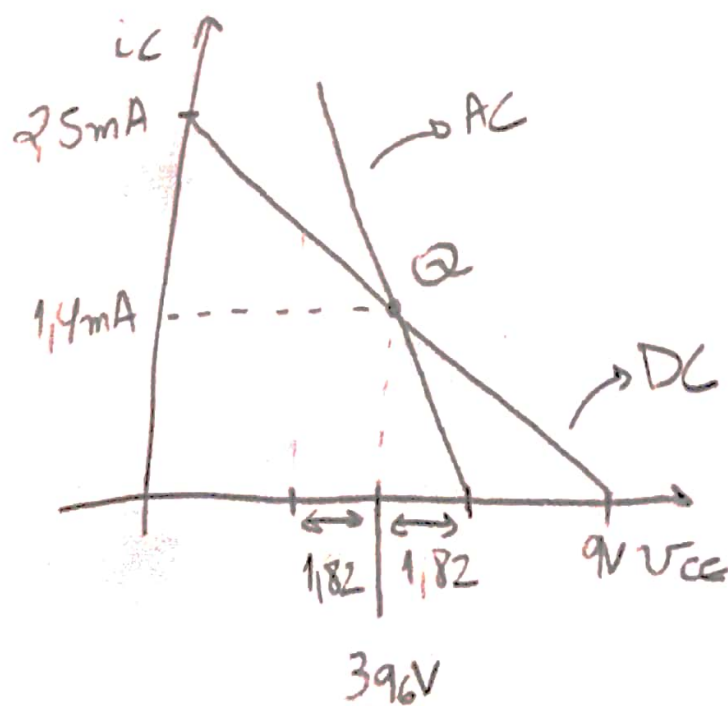adicionando a influência AC na reta de carga.




Q2 DC:

no gerador de corrente:

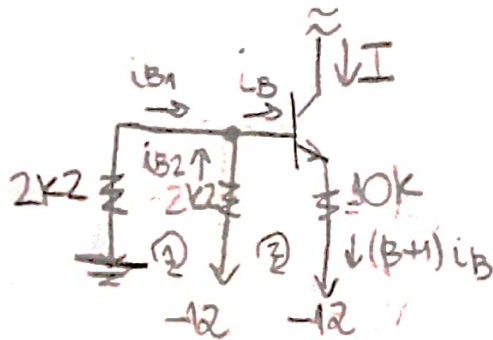

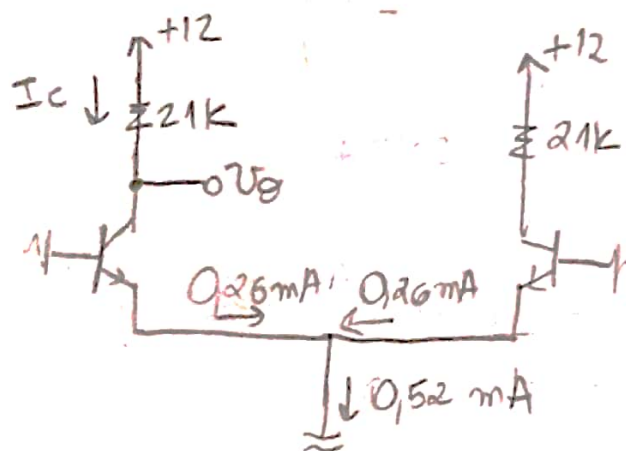
$$\begin{aligned} i_{B2} &= i_B - i_{B1} \\ 12 &= 2200 (2i_{B1} - i_B) \\ 12 - 0.7 &= 2200 i_{B1} + 10000 \cdot 41 i_B \\ i_B &= 12.9 \mu A \\ I &= \beta i_B = 0.52 \text{ mA} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} I_{CQ} &\approx I_{EQ} = 0.26 \text{ mA} \\ V_{CEQ} &= 12 - 21K \cdot I_C = 6.7 \text{ V} \end{aligned}$$

AC:

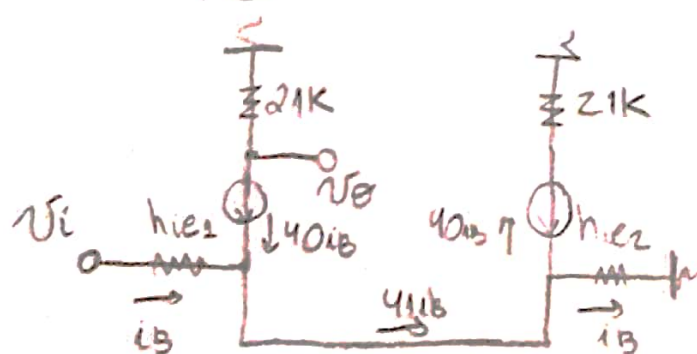

$$\begin{aligned} h_{ie1} &= h_{ie2} = \frac{25 \text{ mV} (\beta + 1)}{I_{EQ}} \\ &= 4K1 \Omega \end{aligned}$$

$$v_i = 2 \cdot h_{ie1} \cdot i_B = 8200 i_B$$


$$v_o = -21K \cdot 40 i_B$$

$$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{21K \cdot 40}{8200} = -102.4$$

$$v_o = -102.4 \text{ mV} \cos(10^3 t)$$

$$v_o(t) = 6.7 \text{ V} - 1.02 \text{ V} \cdot \cos(10^3 t)$$

03)  $D_{3:0} \{1011\}$

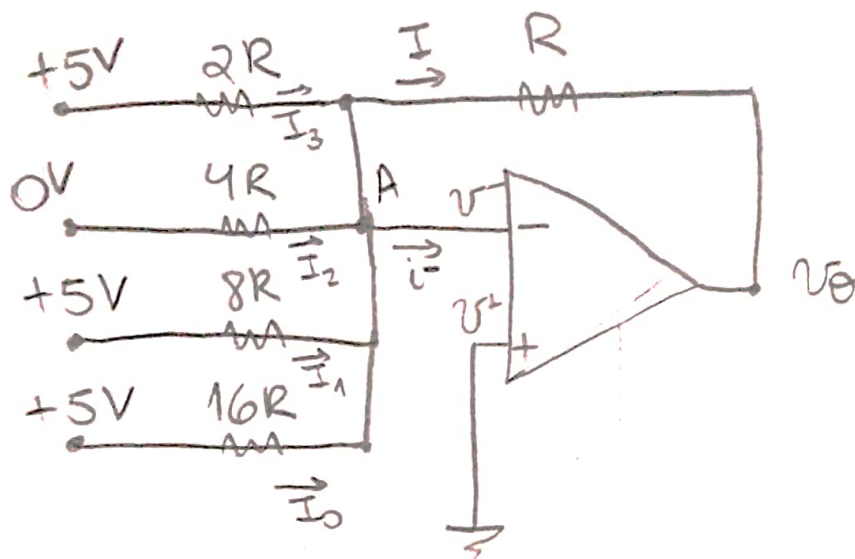

sendo  $V^+ \approx V^-$  e a resistência de entrada do amplificador muito alta, podemos considerar:

$$V_A \approx 0 \quad i^- \approx 0$$

$$I = I_0 + I_1 + I_2 + I_3$$

$$-\frac{V_0}{R} = \frac{5}{16R} + \frac{5}{8R} + \frac{5}{2R}$$

$$\underline{V_0 = -3,4375 \text{ V}}$$