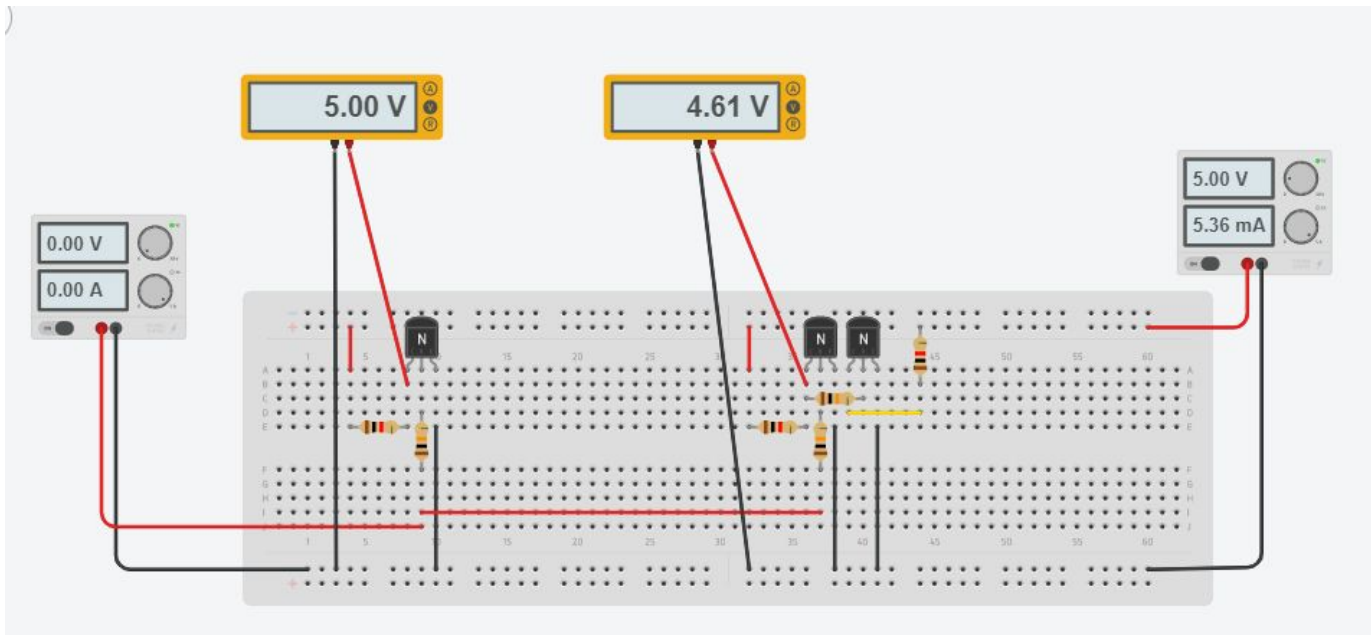
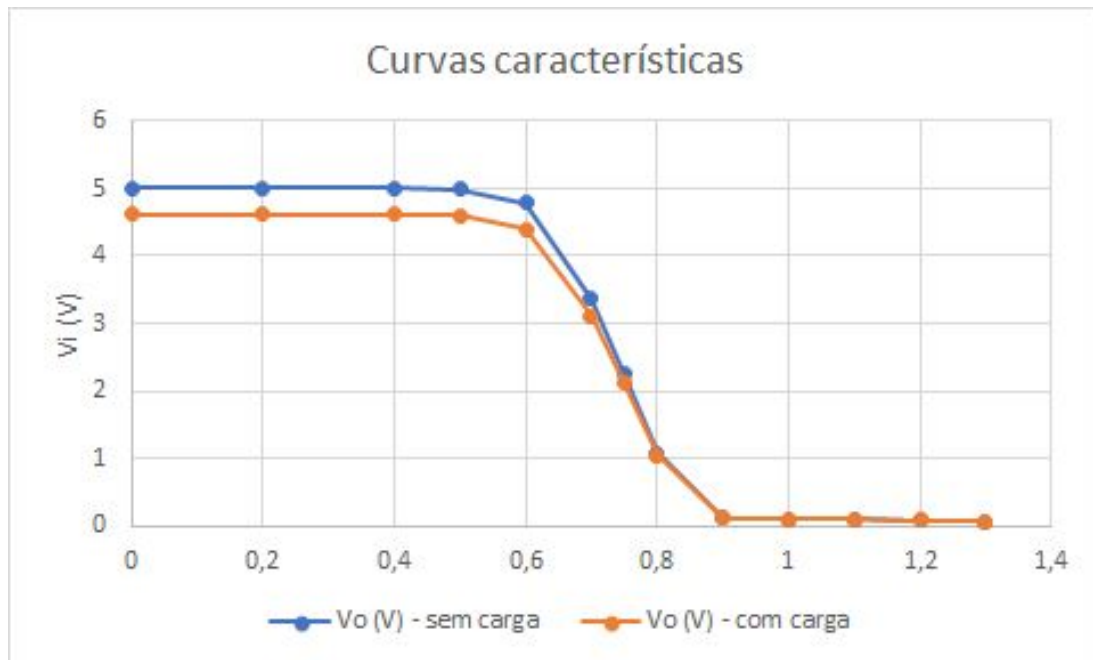


6.3) Circuito para medição da curva de transferência:



V_i (V)	V_o (V) - sem carga	V_o (V) - com carga
0,0	5,00	4,61
0,2	5,00	4,61
0,4	5,00	4,61
0,5	4,99	4,60
0,6	4,78	4,40
0,7	3,36	3,11
0,75	2,27	2,13
0,8	1,08	1,04
0,9	0,12	0,12
1,0	0,10	0,10
1,1	0,09	0,09
1,2	0,08	0,08
1,3	0,07	0,07



Os resultados obtidos são muito semelhantes aos obtidos teoricamente!